



škoda  
POLOVODICE

list 8 list 1

č.v. 2006-06-395.

Zkušební a nastavovací předpis pro  
regulátor KS 250 R / č.v. 2006-06-399/

1. Dokumentace

schema zapojení	č.v. 2006-06-399
polohové schema	č.v. 2006-06-300
rozpiska součástí	č.v. 2006-06-300
schema silové části	č.v. 2006-00-997

2. Zkoušení

Zkoušení se provádí na stejném přípravku  
jako pro zkoušení původních regulátorů / č.v.  
2006-06-998/

2.1. Prohlídka

Před měřením se kontroluje vizuálně stav  
jednotky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat  
osazeným hodnotám odporů 100 kΩ resp. 36 kΩ v po-  
zicích R 41 resp. R 42



střed  
POLOVOZICE


č.v. 2006-06-395

Lisá 8 Lisá 2

## 2.2. Kontrola funkce jednotky

2.2.1 Přípravek napájíme střídavým napětím 220 V /z autotransformátoru/. Kontrolovanou jednotku umístíme do zkušební pozice a připojíme násuvné konektory č.10, 11 a 17 a sepneme hlavní vypínač O/I. Potom kontrolujeme voltmetrem napájecí napětí /proti Z1 +/. V měřicím bodě 2 kontrolujeme stejnosměrné napětí  $+12 \text{ V} \pm 0,8 \text{ V}$ , v měřicím bodě 3 napětí  $-12 \text{ V} \pm 0,8 \text{ V}$  a noží X1:8 kontrolované jednotky napětí  $+5,4 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ .

2.2.2 V měřicím bodě 6 kontrolujeme tvar pily dle obr.1. Skutečná délka periody signálu je úměrná frekvenci sítě.

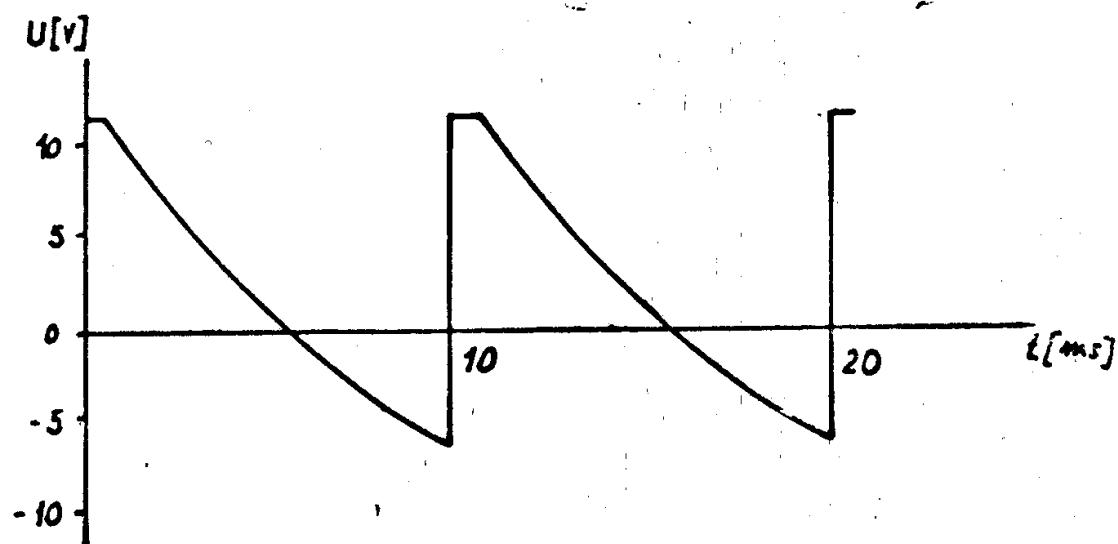


obr. 1



č.v. 2006-06-395

listů:8 list:3


- 2.2.3. K jednotce připojíme zbývající konektory kromě 1,2 a na panelu připravku sepneme vypínač K4 "Skutečná hodnota proudu" do polohy I. Ostatní vypínače jsou v poloze 0.  
V měřicím bodě 5 kontroluje tvar signálu dle obr.2 /vstupní napětí mezi svorkami 16,15 je 100 mVeff/

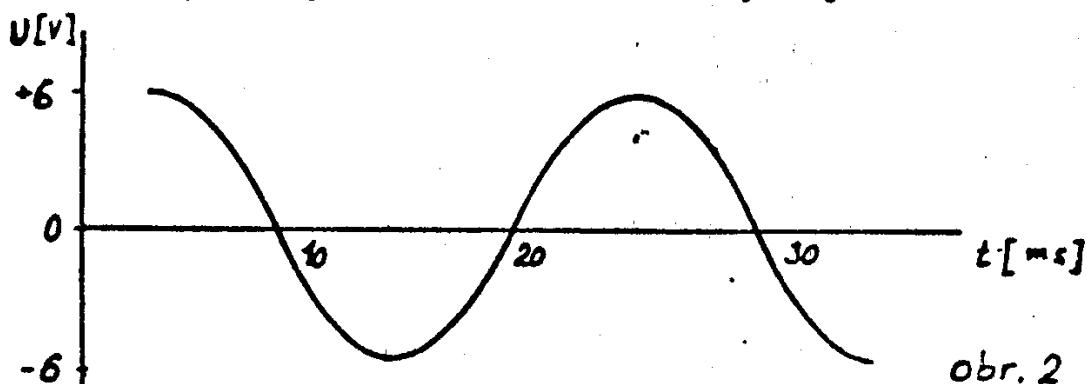

Obr. 2

Po vypnutí vypínače K4 "Skutečná hodnota proudu" /poloha 0/ musí signál v měř. bodě 5 přejít do trvalé hodnoty 0 V.

- 2.2.4. Vypínač K4 "Skutečná hodnota proudu" přepneme do polohy I. Osciloskopem kontrolujeme v měřicím bodě 6 tvar signálu dle obr. 3 /konektory 1,2 odpojeny/

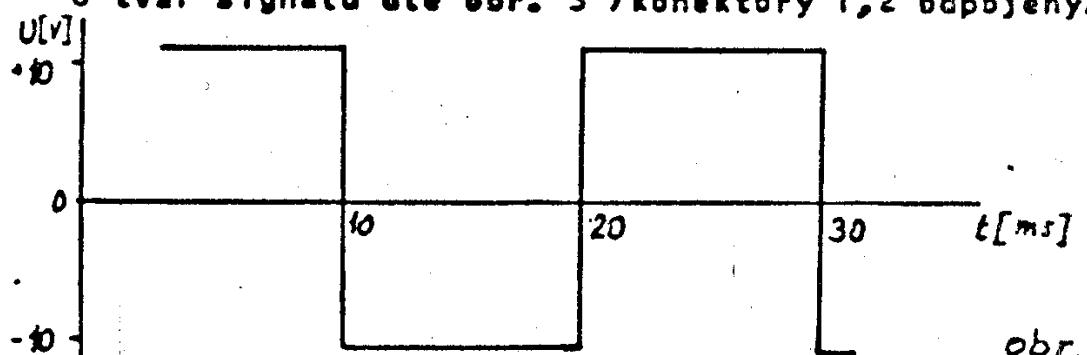

Obr. 3

Dále v měřicím bodě 8 kontrolujeme tvar signálu dle obr. 4 a - potenciometr P1 "Žádaná hodnota proudu" v poloze 0 /minimum/ a obr. 4 b - potenciometr P1 v poloze 1 /maximum/.



zdroj  
POLOVODÍČI

E.V. 2006-06-395

**Unit 8      List 4**

2.2.5 Vypínač K4 "Skutečná hodnota proudu" vypneze -

- poloha 0. /Konektory 1,2 odpojeny/

V měřicím bodě 9 kontrolujeme výstupní napětí, které musí být cca +11 V resp. -11 V v závislosti na poloze potenciometru P1 "žádaná hodnota proudu"

P1 v polozje 0 ... ~~87. bod~~ 9 eca +11 v

P1 v poloze 1 ... měř.bod 9 cca -11 V

Náříci bod 6 musí být trvale na omezení v libovolné polaritě. Není-li, je třeba provést nastavení dle bodu 3-1.

Dále měříme ohmetrem na rozsahu  $k\Omega$  mezi měřicími body 10 a 11 stav rozepnutí resp. sepnutí v závislosti na polohu potenciometru P1.

P1 x položka 0 má odpór mezi 10,11 > 50 kΩ

P1 x polaze 1 ... sdpov mezi 10,11 & 400Ω

Jsou-li pochyby o správné funkci spínače D1 mezi vstupy 1,16 /kontroluje se v následující zkoušce/ lze jistě funkci kontrolovat takto:

Zkratujeme měřicí bod 8 a spojku C2 a R15. V měřicím bodě 8 měříme napětí, které má být

P1 v poloze 0 ... mříž. bod 8 cca +7 V/D1 nefunguje  
- cca +11 V

P1 v poloze 1 ... měř.bod 8 cca +2,5 V /D1 nefunguje  
- cca 0,8 V/

### 2.2.6 Pripojte zbyvaject konektory 1,2

Sepneme vypínač K3 "Použití délkového ovládání" do polohy I, vypínač K4 do polohy I a při maximu, resp. minimu potenciometru P2 "Žádaná hodnota proudu"

kontrolujeme osciloskopem v měřicím bodě 8 průběhy dle obr. 4 a,b,c. Při přepnutí P2 z maxima -1 do minima -0 se změní tvar průběhu z 4b přes 4a na 4c /není-li na okamžik průběh tvaru 4a, jsou pochybnosti o správné funkci spínače D1 vstup 1,16/.


Výpracoval	Dne					Nahoruje
		Dne	Podpis	Index		
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...




závod  
POLOVODICE

E.v. 2006-06-395


listek 8 list 5

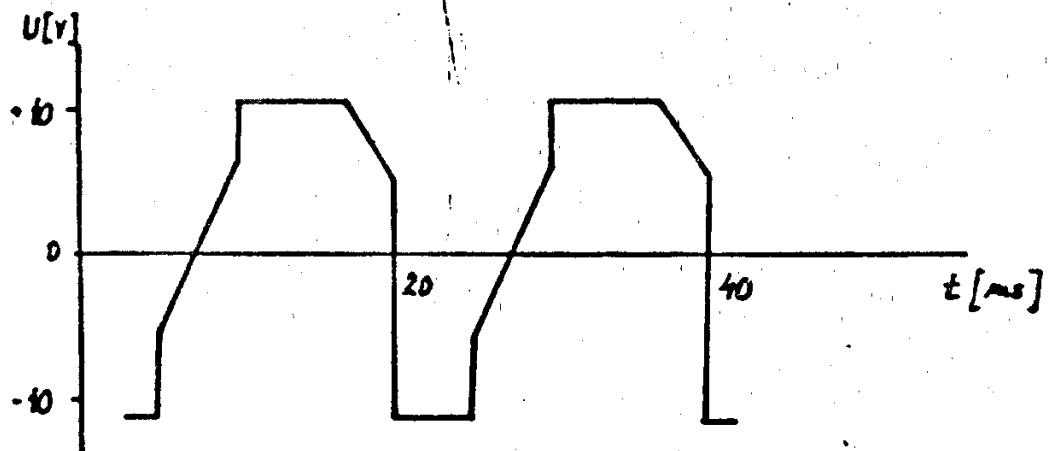

obr. 4 a

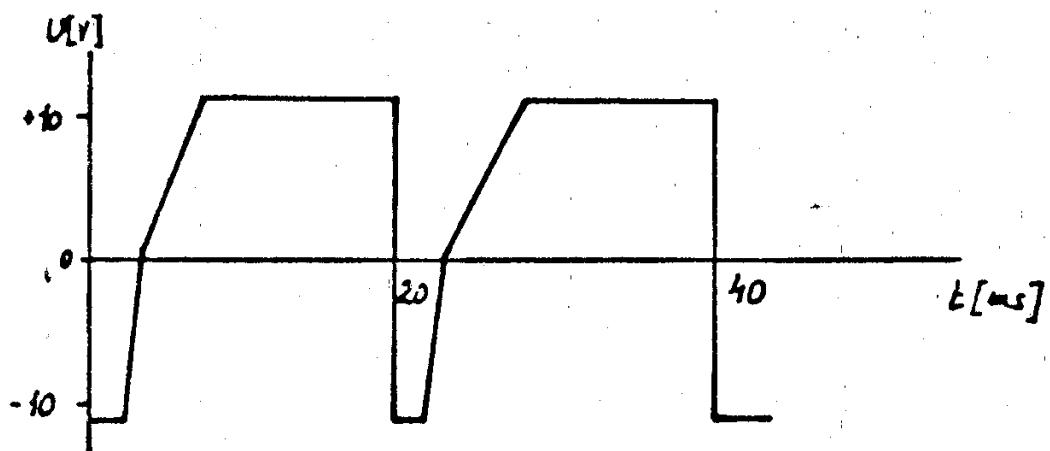

obr. 4 b

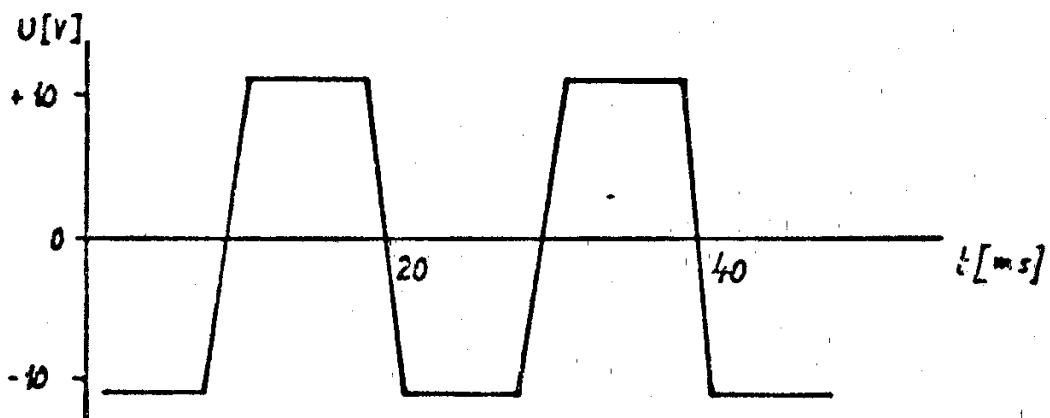

obr. 4 c

Výpočetní	Dne					Náhled
Schéma		Změna	Dne	Počet	Index	




závod  
POLOVODÍČ

č.v. 2006-06-395

Lístek 8 z Lístku 6

2.2.7 Všechny vypínače uvedeme do polohy 0. V měřicím bodě 7 pak kontrolujeme osciloskopem signál přibližně dle obr. 5.

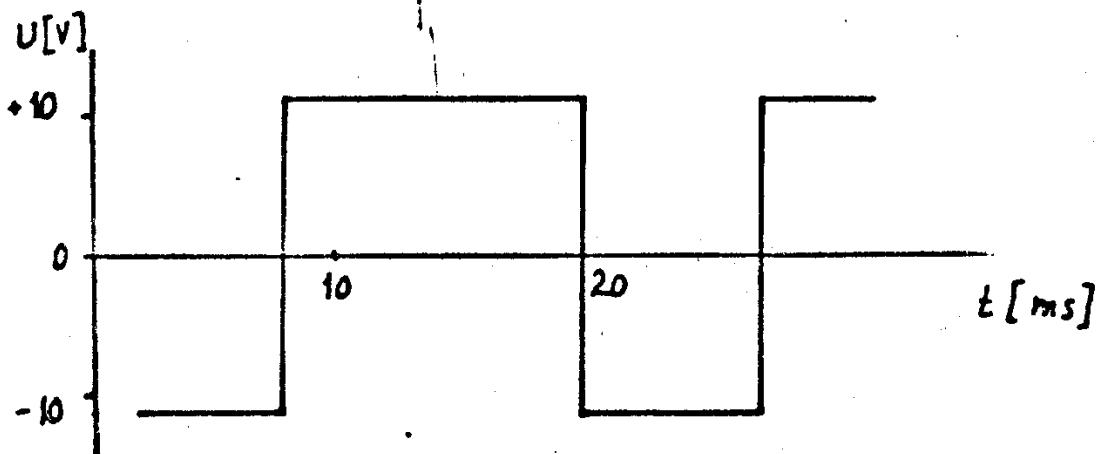

obr. 5

Po sepnutí vypínače K2 "Blokování impulsů" do polohy I musí kontrolovaný signál přejít trvale na záporné označení cca -11 V.

Pokud průběh v měřicím bodě 7 neodpovídá obr. 5, kontrolujeme v měřicím bodě 5 výstupní napětí, které nastavíme posocí dekády na +45 mV /viz bod 3.1/.

2.2.8 Osciloskopem proti zdířce Z2/0 Vjm/ kontrolujeme tvar a velikost impulsů na noži X1:12 a X1:13 dle obr. 6. Po sepnutí vypínače K2 "Blokování impulsů" do polohy I musí sledovaný impuls přejít do nulové úrovně.

Výkonovat	Dne				Nahrazuje



závod  
POLOVOZICE

E.v. 2006-06-395

Lisá 0 Lisá 7

### 3. Nastavení jednotky

#### 3.1. Nastavení zesilovače proudu

Od jednotky odpojíme konektory ze svorek X1:1 a X1:2. Všechny vypínače sepneme do polohy 0. Digitálním voltmetrem měříme napětí v měřicím bodě S proti zemi /svorka Z1,-V/. Na místo R32 resp. R33 osadíme takový odpór, aby v měřicím bodě S bylo napětí  $+40 \pm 5$  mV.

#### 3.2. Nastavení maxima proudu

Provádí se až po osazení pozice R32 resp. R33 pevným odporem. Ke zdírkám A+ a A- zkusebního přípravku je připojen stabilizovaný zdroj proměnného stejnosměrného napětí cca 8 až 10 V ve vyznačené polaritě a ke zdírkám V+ a V- digitální milivoltmetr rovněž ve vyznačené polaritě. Začnou napětí uvedeného zdroje nastavíme na milivoltmetru napětí 78,3 mV!!

a/ Potenciometr /P1/ "Žádaná hodnota proudu" do polohy 1 /na maximum/. Přepínač /K4/ "Skutečná hodnota proudu" a vypínač /K3/ "Použití dálkového ovládání" jsou v poloze 0. Vypínač /K5/ "Nastavení proudového maxima" přepneme do polohy I.

Vypracovatel	Dne				Nahoru




Stávka  
POLOVODICE

č.v. 2006-06-395

Ústř 8 Ústř 8

Do pozice nastavovacího odporu R21 připojíme odporovou dekádu. Hodnotu jejího odporu snížujeme potom /od cca 50 k $\Omega$  /tak dlouho, až napětí v měřicím bodě 8 /sledování osciloskopem/ se začne od kladného k zápornému omezení výstupu operačního zesilovače, tj. cca od +11 V k -11 V. Pozici R21 potom osadíme odporem dle údaje dekády při kterém ke změně došlo.

b/ Připojíme konektory č.1 a 2. Potenciometr /P2/ "Žádaná hodnota proudu" dálkového ovládání do polohy I /na maximum/. Přepínač /K4/ "Skutečná hodnota proudu" je v poloze 0, vypínače /K3/ "Použití dálkového ovládání" a /KS/ "Nastavení proudového maxima" jsou v poloze I. Do pozice nastavovacího odporu R39 připojíme odporovou dekádu. Hodnotu jejího odporu potom zvyšujeme /od cca 5 k / tak dlouho, až napětí v měřicím bodě 8 se začne měnit od cca +11 V k -11 V. Pozici R39 potom osadíme odporem dle údaje dekády, při kterém ke změně došlo.

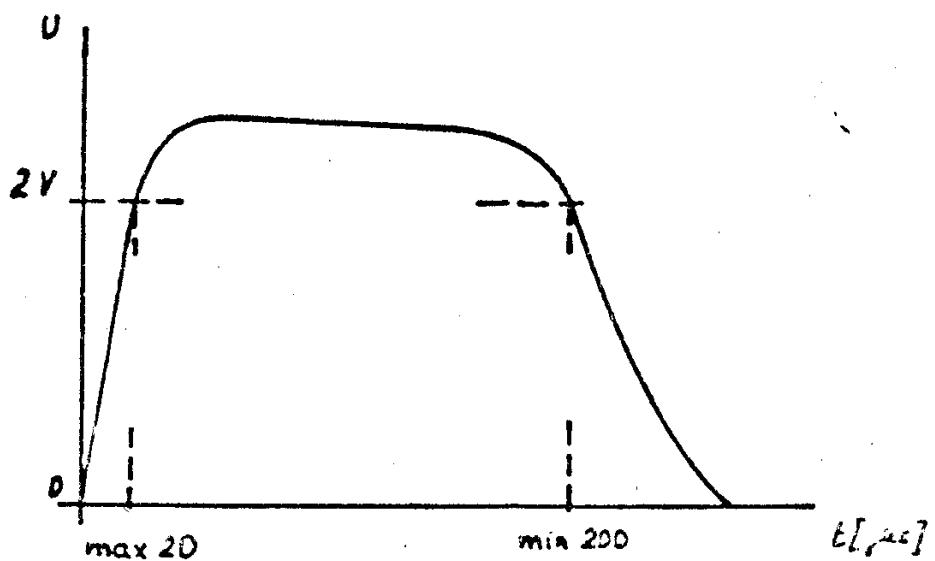


obr. 6

Vypracoval	Dne						Nohovouč
Technik							


Zkušební přípravek ZZ-KS 250 R slouží ke kontrole  
regulačních jednotek 2006-06-310.

Schema zapojení přípravku je na obr. 1, rozložení  
ovládacích prvků na panelu přípravku je na obr. 2. Kon-  
trolovaná jednotka se k přípravku připojuje pomocí  
sedmnácti násuvných konektorů /fastonů/. Přípravek je  
napojen střídavým napětím 220 V. Následující popis  
odpovídá výkresům č. 2006-06-998 , 2006-06-300 a 2006-  
-06-996.

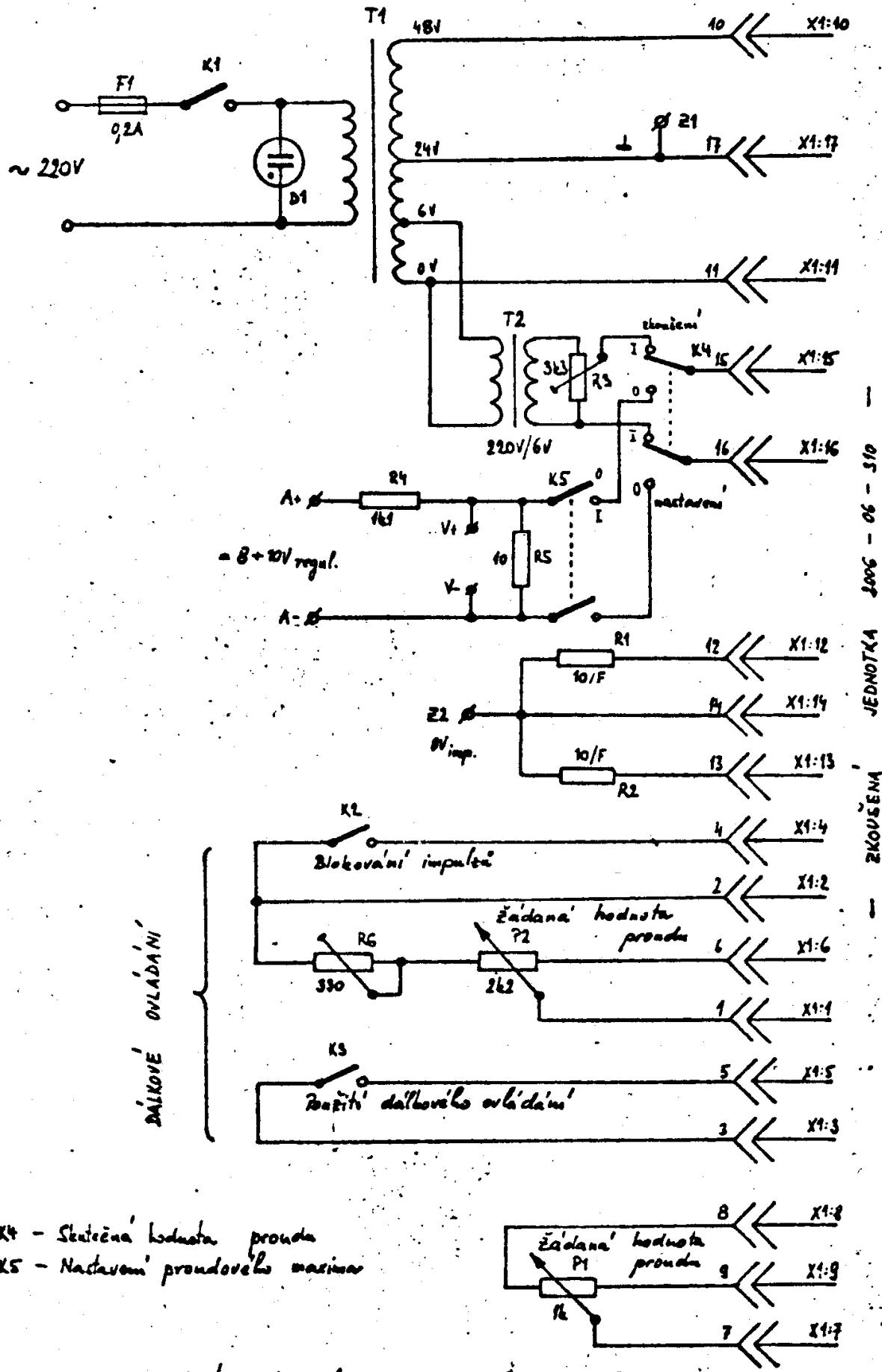

Obr.1 - Zkoušební přípravek - Z2-KS250R


Potom k jednotce připojíme konektory č. 7, 8 a 9. Potenciometr "Žádaná hodnota proudu" /P1/ vypočíme zcela vpravo. Osciloskopem potom v měřicím bodě 5 kontrolujeme tvar signálu dle obr. 5.

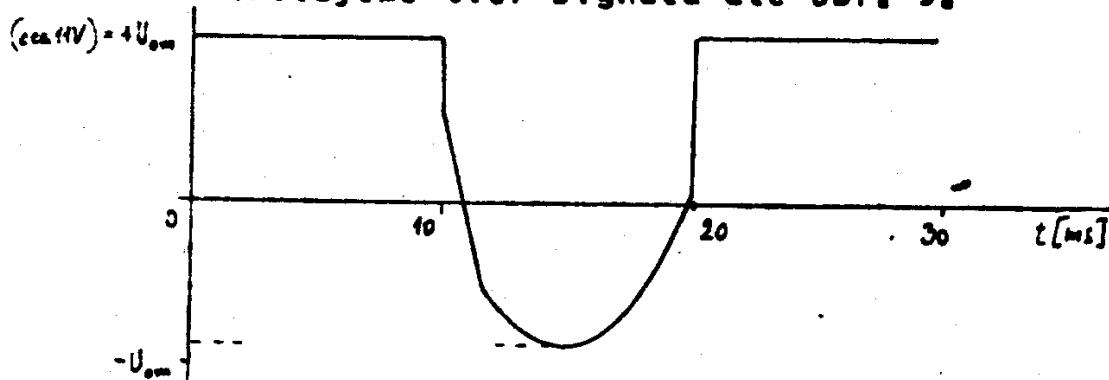

obr. 5

Po vypnutí vypínače "Skutečná hodnota proudu" /poloha 0/ musí signál dle obr. 5 přejít do trvalé úrovně  $+U_{om}$  /cca  $+11$  V/. Potom uvedený vypínač vrátíme do polohy I.

4/ Kestavení ovládacích prvků ponecháme jako v předešlém bodě. /Vypínač "Skutečná hodnota proudu" v poloze I/. Osciloskopem kontrolujeme v měřicím bodě 8 tvar signálu dle obr. 6.

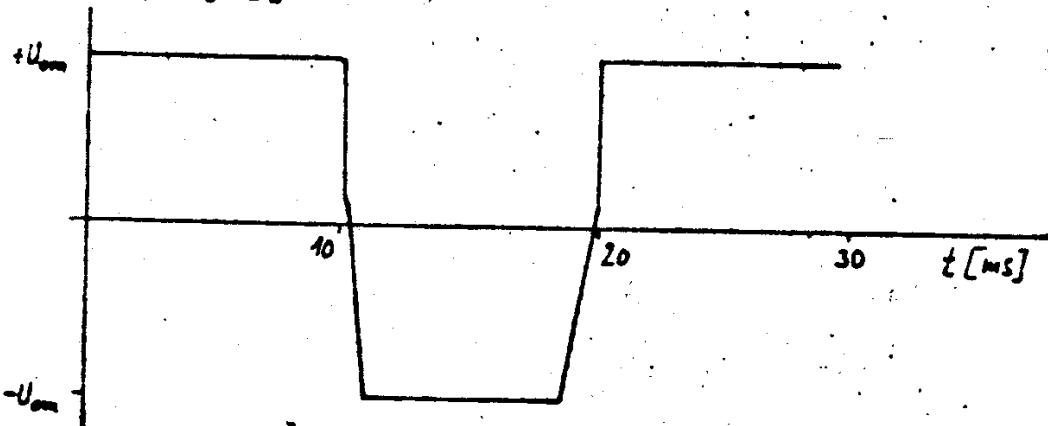


obr. 6

Přetočením potenciometru "Žádaná hodnota proudu" /P1/ od jeho pravého k levému dorazu se musí vrchol záporného pulsu prodloužit zhruba o 10 %.


Potom připojíme konektory č. 1, 2, 3, 5, 6 a sepneme vypínač "Použít dálkového ovládání" do polohy

I a při přetáčení potenciometru "Žádaná hodnota proudu" /P2/ dálkového ovládání kontrolujeme osciloskopem v měřicím bodě 8 obdobnou změnu signálu jako v předešlém případě.

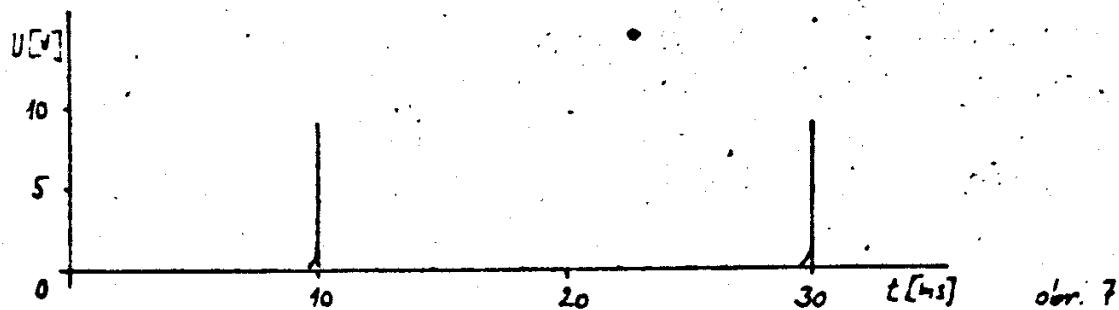Při vytočení potenciometru P2 na max. /vpravo/ pak kontrolujeme osciloskopem na kolektoru tranzistoru V19 /na pouzdro/ průběh dle obr. 7.



5/ Vypínač "Skutečná hodnota proudu" přepneme do polohy C. V měřicím bodě 7 pak osciloskopem kontrolujeme obdélníkový signál dle obr. 8.

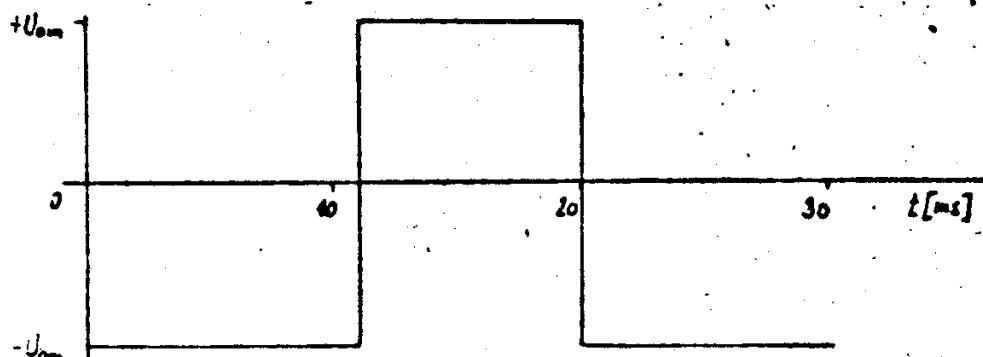


obr. 8

Připojíme konektor č.4 a po sepnutí vypínače "Blokování impulsů" do polohy I musí kontrolovaný signál přejít trvale na záporné omezení.

Dále ještě kontrolujeme na kolektoru tranzistoru V19 /na pouzdro/ napětí cca + 0,9 V a na anodě diody V23 /pájecí špička odporu R 39/ napětí do cca + 2,0 V. /dle polohy jezdce potenciometru P1 resp. P2/.

6/ Přepojíme konektory č.12,13,14. Osciloskopem /proti zdiřce DV:im/ kontrolujeme tvar a velikost impulsů na noži X1:12 a X1:13 dle obr. 9.

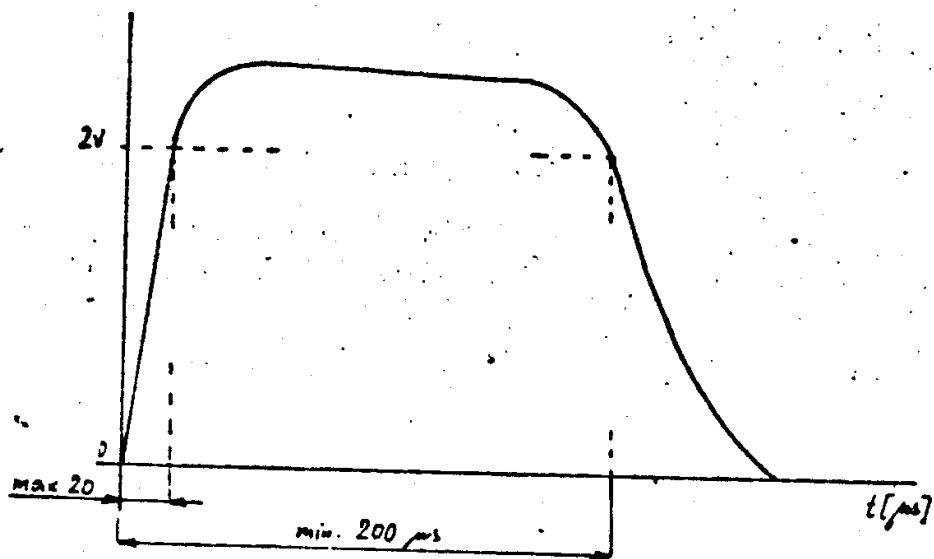

obr. 9

Po sepnutí vypínače "Blokování impulsů do polohy I" musí sledovaný impuls přejít do nulové úrovně.

## POPIS NASTAVENÍ JEDNOTKY

### Z. Nastavení komparátoru nulového proudu

(z následujícího dleje že jsou následující všechny funkce)

Frepinač /K4/ "Skutečná hodnota proudu", vypínač /K5/ "Nastavení proudového maxima" a vypínač /K3/ "Použití dálkového ovládání" přepneme do polohy 0 a potenciometr /P1/ "Zadaná hodnota proudu" vytocíme k pravému dorazu /na maximum/. Dále odpojíme konektor č. 1 a 2. Ke zdítkám V+ a V- na zkušebním připravku připojíme digitální milivoltmetr ve vyznačené polaritě. Ke zdítkám A+ a A- připojíme stabilizovaný zdroj stejnosměrného napěti proměnného v rozsahu 8 V až 10 V. Změnou tohoto napěti nastavíme na milivoltmetru napětí + 78,8 mV.

Do pozice nastavovacího odporu R 40 připojíme odporovou dekádu a zvyšujeme hodnotu jejího odporu /cca od M1/ tak dlouho, až napětí v měřicím bodě 5 /sledované osciloskopem/ se začne zvyšovat od nuly do kladných hodnot. Pak se ustálí na hodnotě cca + 10 V. Kontrolu nastavené hodnoty provedeme přepnutím vypínače /K5/ "Nastavení proudového maxima" do polohy I /sledovaný signál přejde do záporných hodnot/ a zpět do polohy 0. Pokud sledovaný signál potom nedosáhne původní úrovně /cca + 10 V/, ale ustálí se v nule, zvýšíme hodnotu odporu dekády o jeden stupeň a znova provedeme kontrolu.

Potom pozici R 40 osadíme odporem dle údaje dekády a znova zkontrolujeme výše popsaným způsobem.

V případě, že požadovaného překlopení signálu v měřicím bodě 5 nedosáhne ani při nekonečné hodnotě odporu R 40 /neosazená pozice/, přemístíme dekádu do pozice nastavovacího odporu R 31. Hodnotu jejího odporu snížujeme od maxima až do okamžiku, kdy dojde k překlápění sledovaného signálu. Kontrolu hodnoty a osazení odporu provedeme výše popsaným způsobem.

Zm:

Při změně výše popsaném přechodu sledované úrovni z 0V na +10V zaujme při nastaveném jedné určité hodnoty odporek oběma polohami až po srovnání (např. z 0V na +4V a průměrně přepnutých dekád na -3V a dále při +10V, přičemž v určených úrovniach je signál výraznější, než v ostatních), je kondenzátor C12 zkrat, a je možno jeho zjistit

### 8. Nastavení maxima proudu

Provádí se až po osazení pozice R 40 resp. R 31 pevným odporem. Ke zdířkám A+ a A- zkušebního připravku je připojen stabilizovaný údroj proměnného stejnosměrného napětí cca 8 až 10 V ve vyznačené polaritě a ke zdířkám V+ a V- digitální milivoltmetr rovněž ve vyznačené polaritě. Ze zelenou napětí uvedeného zdroje nastavíme na milivoltmetru napětí 78,8 mV!!

a/ Potenciometr /P1/ "Žádaná hodnota proudu" vytočíme k pravému dorazu /na maximum/. Přepínač /K4/ "Skutečná hodnota proudu" a vypínač /K3/ "Použití dálkového ovládání" jsou v poloze 0. Vypínač /K5/ "Nastavení proudového maxima" přepne do polohy I. Do pozice nastavovacího odporu R 21 připojíme odporovou dekádu. Hodnotu jejího odporu snížujeme potom /od cca 50 k / tak dlouho, až napětí v měřicím bodě 8 / sledování osciloskopem/ se začne měnit od kladného k zápornému omezení výstupu operačního zesilovače, tj. cca od + 10 V k - 10 V.

Pozici R 21 potom osadíme odporem dle údaje dekády, při kterém ke změně došlo:

b/ Připojíme konektory č. 1 a 2. Potenciometr /P2/ "Žádaná hodnota proudu" dálkového ovládání vytočíme k pravému dorazu /na maximum/. Přepínač /K4/ "Skutečná hodnota proudu" je v poloze 0, vypínače /K3/ "Použití dálkového ovládání" a /K5/ "Nastavení proudového maxima" jsou v poloze I. Do pozice nastavovacího odporu R 39 připojíme odporovou dekádu. Hodnotu jejího odporu potom zvyšujeme /od cca 10 k / tak dlouho, až napětí v měřicím bodě 8 se začne měnit od cca + 10 V k - 10 V.

Pozici R 39 potom osadíme odporem dle údaje dekády, při kterém ke změně došlo.